



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS**

**CONVERSOR ADC RAMPA DUPLA**

**Entrega 4**

SEL 0628 – Sistemas Digitais

Prof. Dr. Maximilian Luppe

Daniel Dias Silva Filho - 13677114

Daniel Umeda Kuhn - 13676541

Francyélio - 13676537

João Marcelo Ferreira Battaglini - 13835472

Manoel Thomaz - 13676392

Lucas Sales Duarte - 11734490

São Carlos – SP

01/07/2024

Daniel Dias Silva Filho - 13677114

Daniel Umeda Kuhn - 13676541

Francyélio - 13676537

João Marcelo Ferreira Battaglini - 13835472

Manoel Thomaz - 13676392

Lucas Sales Duarte - 11734490

4º Entrega

4º parte do trabalho de recuperação da disciplina SEL 0628

Professor: Maximilian Luppe

São Carlos – SP

01/07/2024

## Sumário

1. Introdução.....	4
2. Desenvolvimento.....	4
3. Códigos e RTL.....	7
4. Conclusão.....	10
5. Referências.....	11

## **1. Introdução**

A conversão precisa de sinais analógicos para digitais é essencial em diversas aplicações modernas, como instrumentos de medição e sistemas de controle industrial. Um método conhecido por sua precisão e imunidade a ruídos é o Conversor Analógico para Digital (ADC) de rampa dupla. Este relatório aborda o desenvolvimento de uma máquina de estados em HDL (Hardware Description Language) para controlar um ADC de rampa dupla, utilizando contadores decimais para visualização do valor analógico convertido.

O ADC de rampa dupla opera em duas fases principais: integração e desintegração. Na fase de integração, a tensão analógica é aplicada a um integrador por um tempo fixo, acumulando carga de forma linear. Na fase de desintegração, uma tensão de referência de polaridade oposta é aplicada ao integrador e um contador é iniciado. O contador para quando a saída do integrador atinge zero, e o valor contado é proporcional à tensão analógica inicial.

Este projeto foca na implementação digital do controlador do ADC, utilizando uma máquina de estados finitos para gerenciar as fases de integração e desintegração, além de controlar os registradores que armazenam o valor convertido e os conversores BCD para displays de 7 segmentos. A operação do controlador começa com a ativação da chave de medição e continua através dos estados de contagem, transferência de dados e reset do sistema.

A implementação em HDL permite uma descrição precisa do comportamento do sistema, possibilitando simulações detalhadas antes da síntese em hardware físico. Este relatório apresenta a teoria de funcionamento do ADC de rampa dupla, o código HDL do controlador, o circuito RTL correspondente e os resultados das simulações realizadas para validar o projeto.


## **2. Desenvolvimento**

Os conversores A/D de integração utilizam um integrador para converter o valor da tensão analógica em um intervalo de tempo, que pode ser medido com técnicas digitais simples. Existem diferentes tipos de circuitos que usam integradores, variando em complexidade e precisão. O conversor A/D de dupla rampa, por exemplo, é mais preciso do

que os mais simples, mas menos do que os de quádrupla rampa, que minimizam ainda mais os erros.


Na Figura 1, temos um esquema simplificado de um conversor A/D de dupla rampa.

**Figura 1:** Esquema simplificado do conversor A/D Dupla Rampa

 

Um switch eletrônico à esquerda alterna entre a tensão de entrada  $V_a$  e uma tensão de referência  $V_{ref}$ , sob o controle de um circuito lógico à direita, que inclui um contador de  $n$  bits. No início do processo de conversão, o contador está zerado e o capacitor  $C$  está descarregado, resultando em uma tensão de saída do integrador  $V_i$  igual a zero. O switch conecta a tensão analógica de entrada  $V_a$ , considerada constante e positiva. A partir desse ponto, a tensão  $V_i$  começa a diminuir linearmente com um declive constante enquanto o contador incrementa os pulsos do relógio do sistema.

**Figura 2:** Tensão do Conversor Rampa Dupla

 

Quando o contador atinge seu valor máximo após um tempo  $T = 2^n \cdot T_{REL}$  (onde  $T_{REL}$  é o período do relógio), o switch muda para a tensão de referência  $V_{ref}$ , de sinal oposto à tensão de entrada. A tensão de saída do integrador passa a aumentar linearmente. Quando a tensão  $V_i$  atinge zero, o comparador muda seu estado, sinalizando ao circuito lógico para

parar o contador. O valor do contador é então uma medida do tempo de integração da segunda fase  $\Delta T_1 = N \cdot T_{REL}$ , onde  $N$  é o valor do contador.

Se a tensão de entrada fosse maior, a inclinação de  $V_i$  durante a primeira fase de integração seria maior e o tempo de desintegração seria diferente, representado por  $\Delta T_2$ . Considerando  $V_a$  constante, a corrente de carga do capacitor  $C$  é  $V_a/R$ , e a carga acumulada ao final do tempo  $T$  é  $V_a \cdot T/R$ . Esta carga será removida na segunda fase, em que a corrente é  $-V_{ref}/R$  e a carga é removida durante  $\Delta T_1$ . A igualdade das cargas pode ser expressa como:

$$\frac{V_a \cdot T}{R} = \frac{\Delta T_1 \cdot V_{ref}}{R}$$

Assim, o valor de  $V_a$  é dado por:

$$V_a = V_{ref} \cdot \frac{\Delta T_1}{T}$$

O intervalo de tempo  $\Delta T_1$  é medido pelo contador, que tem uma resolução de  $n$  bits. O valor do contador  $N$ , quando a segunda fase de integração termina, é:

$$N = \text{int}\left[\frac{\Delta T_1}{T_{ref}}\right]$$

Aqui, o operador  $\text{Int}$  extrai o maior inteiro da quantidade entre os parênteses. Quando o contador é parado, seu valor é o maior número de ciclos de relógio completos dentro do intervalo  $\Delta T_1$ . Reescrevendo a equação para  $V_a$  e considerando  $T = 2^n \cdot T_{REL}$ , temos:

$$N \cdot T_{REL} \leq \Delta T_1 < (N + 1) \cdot T_{REL}$$

Substituindo na equação para  $V_a$ :

$$\frac{V_a}{Q} = N$$

Onde  $Q$  é o quantum definido como  $V_{ref}/2^n$ . Assim, o resultado  $N$  da conversão é:

$$N = \text{int}\left[\frac{V_a}{Q}\right]$$


Isso indica que o valor  $N$  é a maior quantidade inteira de quanta que cabe na tensão  $V_a$ . A característica teórica ideal teria a primeira transição em  $V_a = Q/2$  e as seguintes em múltiplos ímpares de  $Q/2$ , ou seja:

$$N = \text{int}\left[\frac{V_a}{Q} + 0.5\right]$$

Para alcançar essa característica teórica, a conversão deve começar com um deslocamento de meio período de relógio em relação à contagem.

Por fim, concluímos que quanto mais bits o contador possuir, mais longo será o processo de conversão, mas a resolução será maior. A máquina de estados que gera os sinais pode ser definida de maneira arbitrária, seguindo os princípios das máquinas de estado finito. Uma máquina de estado finito, ou autômato finito, é um modelo matemático que descreve o comportamento de um sistema por meio da definição de um conjunto finito de estados e das transições entre esses estados em resposta a entradas específicas. Esse modelo é definido por um número  $S$  de estados, incluindo um estado inicial. Uma função de transição especifica as mudanças de estado, baseadas no estado atual e na entrada recebida pela máquina, conforme ilustrado na imagem abaixo.

**Figura 3: Máquina de Estados**

 

### 3. Códigos e RTL

```

module ADC_Controller (
    input wire clk,    // Sinal de clock
    input wire ch_vm,  // Chave para iniciar a conversão
    input wire ch_ref, // Chave para iniciar a contagem do tempo "tm"
    input wire ch_zr,  // Chave para zerar a saída do integrador
    input wire Vint_z, // Sinal indicando que a saída do integrador atingiu zero
    input wire enb_3,  // Sinal indicando o final da contagem "tx"
    input wire [9:0] count, // Contagem do contador de 000 a 999
    output reg [3:0] seg, // Saída para os displays de 7 segmentos
    output reg dp      // Ponto decimal do display de 7 segmentos
);

// Definição dos estados usando `parameter`
parameter [2:0]
    STATE_IDLE = 3'b000,    // Estado inicial
    STATE_COUNT_TX = 3'b001, // Estado de contagem "tx"
    STATE_COUNT_TM = 3'b010, // Estado de contagem "tm"
    STATE_UPDATE = 3'b011,  // Estado de atualização dos registradores
    STATE_ZERO = 3'b100;    // Estado de zerar a saída do integrador

// Registrador para armazenar o estado atual e o próximo estado
reg [2:0] state, next_state;

// Sinais de controle
reg start_conversion; // Sinal de controle para iniciar a conversão
reg start_count_tm;   // Sinal de controle para iniciar a contagem "tm"
reg transfer_data;    // Sinal de controle para transferir dados para os registradores
reg zero_output;      // Sinal de controle para zerar a saída do integrador

// Máquina de estados
always @(posedge clk or posedge ch_zr) begin
    if (ch_zr) begin
        state <= STATE_IDLE; // Reset para o estado inicial
    end else begin
        state <= next_state;
    end
end

```

```

    end
end

// Lógica de transição de estados
always @(*) begin
    // Valores padrão para evitar latches
    next_state = state; // Permanece no estado atual por padrão

    case (state)
        STATE_IDLE: begin
            if (ch_vm)
                next_state = STATE_COUNT_TX;
            end
        STATE_COUNT_TX: begin
            if (enb_3)
                next_state = STATE_COUNT_TM;
            end
        STATE_COUNT_TM: begin
            if (ch_ref)
                next_state = STATE_UPDATE;
            end
        STATE_UPDATE: begin
            if (Vint_z)
                next_state = STATE_ZERO;
            end
        STATE_ZERO: begin
            if (ch_zr)
                next_state = STATE_IDLE;
            end
        default: next_state = STATE_IDLE;
    endcase
end

// Lógica de controle dos sinais
always @(*) begin
    // Valores padrão para evitar latches
    start_conversion = 1'b0;
    start_count_tm = 1'b0;
    transfer_data = 1'b0;
    zero_output = 1'b0;

    case (state)
        STATE_IDLE: begin
            // Nada a fazer, sinais mantêm seus valores padrão
            end
        STATE_COUNT_TX: begin
            start_conversion = 1'b1;
            end
    end
end

```



```


STATE_COUNT_TM: begin
    start_count_tm = 1'b1;
end
STATE_UPDATE: begin
    transfer_data = 1'b1;
end
STATE_ZERO: begin
    zero_output = 1'b1;
end
default: begin
    // Define todos os sinais para valores padrão para evitar latches
    start_conversion = 1'b0;
    start_count_tm = 1'b0;
    transfer_data = 1'b0;
    zero_output = 1'b0;
end
endcase
end

// Controle dos displays de 7 segmentos
always @(posedge clk) begin
    if (transfer_data)
        seg <= count[9:6]; // Atualiza o display com os bits mais significativos
    else
        seg <= 4'b1111; // Desliga o display
    end
    dp <= 1'b0; // Configura o ponto decimal conforme necessário
end


endmodule

```


**Figura 4:** RTL gerado no Quartus

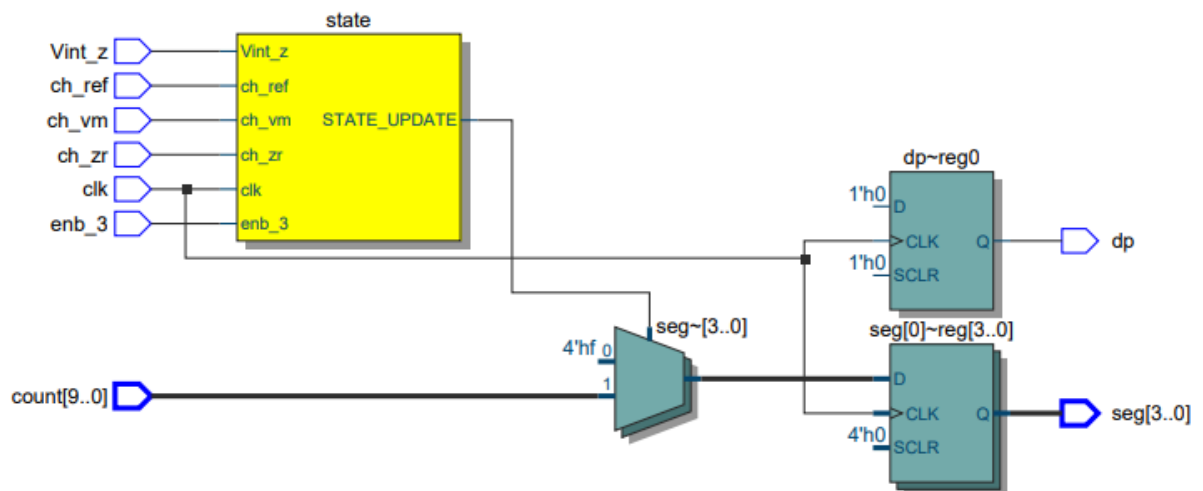

**Figura 5:** Post-mapping gerado no Quartus

 

**Figura 6:** Máquina de estados gerada no simulador

 

#### 4. Conclusão

Em conclusão, a implementação de um conversor analógico-digital (ADC) foi uma experiência valiosa no campo dos sistemas digitais. Utilizando Verilog, fomos capazes de descrever e simular o comportamento do conversor de maneira eficiente, assegurando a correta conversão de sinais analógicos para digitais. Esse processo nos proporcionou uma compreensão mais aprofundada das características e limitações dos dispositivos de conversão ADC, permitindo a exploração de diferentes estratégias de projeto para otimizar o desempenho do sistema. A prática com essa linguagem de descrição de hardware também aprimorou nossa capacidade de lidar com desafios práticos em projetos de sistemas digitais.

## 5. Referências

Conversor Analógico Digital - Rampa Dupla. 2010. Disponível em:<[https://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/Conversor\\_Anal%C3%B3gico\\_Digital\\_-\\_Rampa\\_Dupla](https://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/Conversor_Anal%C3%B3gico_Digital_-_Rampa_Dupla)> Acesso em: 01 jul. 2018

Thomas L. Floyd. (2016). "Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações". Editora Bookman.

Donald D. Givone. (2016). "Introdução à Lógica Digital". Editora Cengage Learning.

Mano, M. M., & Kime, C. R. (2008). "Lógica Digital e Projeto de Computadores". Editora Pearson.

